

# 实验三 取指令和指令译码设计

## 实验目的

设计完成一个连续取指令并进行指令译码的电路，从而掌握设计简单数据通路的基本方法。

## 实验任务

分为以下三个任务：

1.设计译码电路，输入位32bit的一个机器字，按照课本MIPS 指令格式，完成add、sub、lw、sw指令译码，其他指令一律译码成nop指令。输入信号名为Instr\_word，对上述四条指令译码输出信号名为add\_op、sub\_op、lw\_op和sw\_op，其余指令一律译码为nop。

2.设计寄存器文件，共32个32bit寄存器，允许两读一写，且0号寄存器固定读出位0。四个输入信号为RS1、RS2、WB\_data、Reg\_WB，寄存器输出RS1\_out和RS2\_out；寄存器内部保存的初始数值等同于寄存器编号。

3.实现一个32个字的指令存储器，从0地址分别存储4条指令add R1,R2,R3; sub R0,R5,R6, lw R5,100(R2), sw R5,104(R2)。然后组合指令存储器、寄存器文件、译码电路，并结合PC更新电路（PC初值为0）、WB\_data和Reg\_WB信号产生电路，最终让电路能逐条指令取出、译码（不需要完成指令执行）。

## 实验环境

本次实验涉及的软硬件环境如下：

- 硬件：桌面PC
- 软件：Ubuntu 20.04
- .....

注：实验谬误和困难如下

1. 实验第一部分：

- jal 应该是立即数寻址，不应有寄存器的参与，所以应该是 jal 100 (具体可以参考[green card](#))
- 需要注意的是，译码器模块的输出均为1bit数据，比如输入指令是 add，那么 add\_op 应该是 1.U(1.W)，其余都是 0.U(1.W)

2. 实验第二部分：


- 设计图的寄存器文件只给出了写入的数据(WB\_data)和写入使能信号(Reg\_WB)，并没有给出写入地址(WB\_addr)，所以需要额外加上
- 寄存器可以通过 reg := 1.U 形式赋初值

3. 实验第三部分：

- 指令内存实际上就是一个内存(DRAM)，在规约上我们得使用 SyncReadMem 这个内置模块(而不是寄存器)，需要注意的是，Mem可以创建一个寄存器集合(异步读，同步写)
- 测试中的 poke() 给予的激励会一直存在，故不能直接对PC调用 poke，否则PC值并不会变化

# 译码器的设计

译码器如图：

 

设计步骤：

- 1.设计add、sub、lw、sw指令的比特模式，以及每条指令译码后的输出
- 2.设计译码器的接口，以及译码器的内部实现

本次译码器的设计文件包括 **Instructions.scala**（步骤1的内容）和 **Decoder.scala**（步骤2的内容）文件。

**Instructions.scala**：

```
package mydesign

import chisel3._
import chisel3.util._
import chisel3.util.BitPat

object Instructions {
  // add_op
  val add_on = 1.U(1.W)
  val add_off = 0.U(1.W)
  // sub_op
  val sub_on = 1.U(1.W)
  val sub_off = 0.U(1.W)
  // lw_op
  val lw_on = 1.U(1.W)
  val lw_off = 0.U(1.W)
  // sw_op
  val sw_on = 1.U(1.W)
  val sw_off = 0.U(1.W)
  // nop
  val nop_on = 1.U(1.W)
  val nop_off = 0.U(1.W)

  def ADD = BitPat("b000000????????????????000000100000")
  def SUB = BitPat("b000000????????????????000000100010")
  def LW = BitPat("b100011????????????????????????????")
  def SW = BitPat("b101011????????????????????????????")
}
```

```

val default = List(add_off, sub_off, lw_off, sw_off, nop_on)
val map = Array(
  //      add_op  sub_op  lw_op  sw_op  nop
  ADD -> List(add_on,  sub_off, lw_off, sw_off, nop_off),
  SUB -> List(add_off, sub_on,  lw_off, sw_off, nop_off),
  LW  -> List(add_off, sub_off, lw_on,  sw_off, nop_off),
  SW  -> List(add_off, sub_off, lw_off, sw_on,  nop_off)
)
}

```

**Decoder.scala:**

```

package mydesign

import chisel3._
import chisel3.util._
import chisel3.util.BitPat
import Instructions._

class DecodersSignals extends Bundle {
  val Instr_word = Input(UInt(32.W))
  val add_op     = Output(UInt(1.W))
  val sub_op     = Output(UInt(1.W))
  val lw_op      = Output(UInt(1.W))
  val sw_op      = Output(UInt(1.W))
  val nop        = Output(UInt(1.W))
}

class Decoder extends Module {
  val io = IO(new DecodersSignals())
  val decodersSignals = ListLookup(io.Instr_word, default, map)
  io.add_op := decodersSignals(0)
  io.sub_op := decodersSignals(1)
  io.lw_op  := decodersSignals(2)
  io.sw_op  := decodersSignals(3)
  io.nop    := decodersSignals(4)
}

```

译码器的测试文件位于**test**目录下，为 **DecoderTest.scala** 文件

**DecoderTest.scala:**

```

package mydesign

import chisel3._
import chiseltest._
import org.scalatest.flatspec.AnyFlatSpec

class DecoderTest extends AnyFlatSpec with ChiselScalatestTester {
  behavior of "Decoder"
  it should "pass" in {
    test(new Decoder).withAnnotations(Seq(WriteVcdAnnotation)) { c =>
      c.clock.step(1)
      c.io.Instr_word.poke("b000000_00000_00000_00000_00000_000000".U)
    }
  }
}

```

```

        c.clock.step(1)

        c.io.Instr_word.poke("b000000_00010_00011_00001_00000_100000".u)
        c.io.add_op.expect(1.U)
        c.io.sub_op.expect(0.U)
        c.io.lw_op.expect(0.U)
        c.io.sw_op.expect(0.U)
        c.io.nop.expect(0.U)

        c.clock.step(1)
        c.io.Instr_word.poke("b000000_00101_00110_00000_00000_100010".u)
        c.io.add_op.expect(0.U)
        c.io.sub_op.expect(1.U)
        c.io.lw_op.expect(0.U)
        c.io.sw_op.expect(0.U)
        c.io.nop.expect(0.U)

        c.clock.step(1)
        c.io.Instr_word.poke("b100011_00010_00101_00000_00001_100100".u)
        c.io.add_op.expect(0.U)
        c.io.sub_op.expect(0.U)
        c.io.lw_op.expect(1.U)
        c.io.sw_op.expect(0.U)
        c.io.nop.expect(0.U)

        c.clock.step(1)
        c.io.Instr_word.poke("b101011_00010_00101_00000_00001_101000".u)
        c.io.add_op.expect(0.U)
        c.io.sub_op.expect(0.U)
        c.io.lw_op.expect(0.U)
        c.io.sw_op.expect(1.U)
        c.io.nop.expect(0.U)


        c.clock.step(1)
        c.io.Instr_word.poke("b000011_00000_00000_00000_00000_000000".u)
        c.io.add_op.expect(0.U)
        c.io.sub_op.expect(0.U)
        c.io.lw_op.expect(0.U)
        c.io.sw_op.expect(0.U)
        c.io.nop.expect(1.U)

        c.clock.step(1)

        println("SUCCESS!!!\n")
    }
}


```

其测试的波形为：

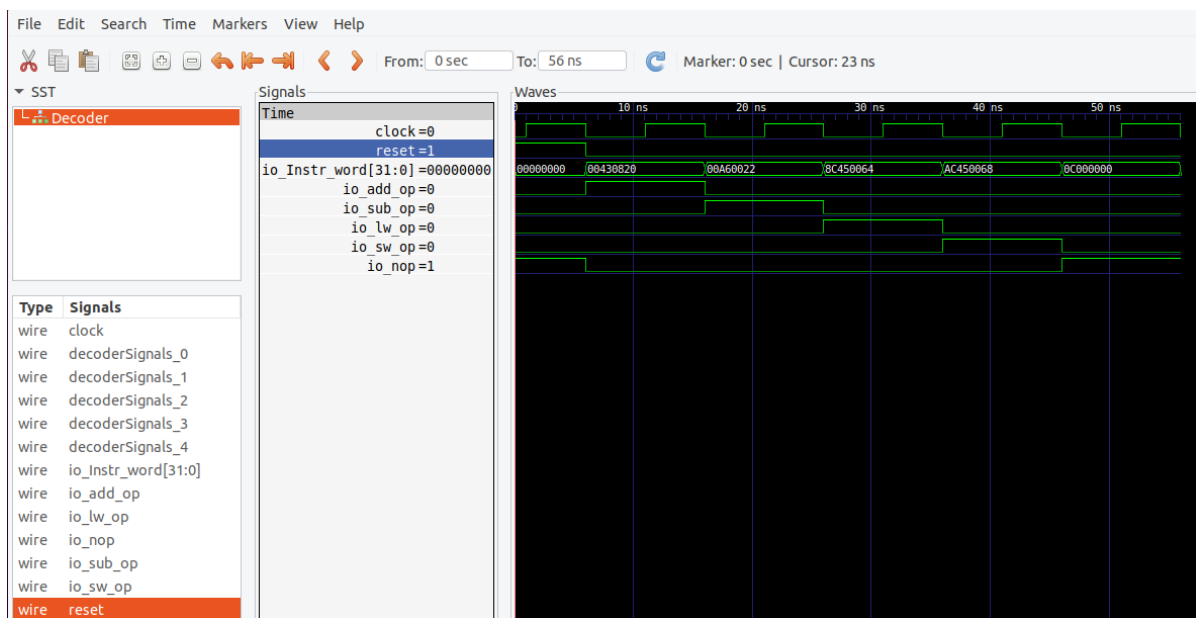

## 寄存器文件设计

寄存器文件如图：

 

设计思路：

- 1.按寄存器文件图定义接口
- 2.使用 vec() 定义32个32位的寄存器，并为每个寄存器赋初值
- 3.连线

寄存器文件的设计在 **RegFile.scala** 文件中。

**RegFile.scala**：

```

package mydesign

import chisel3._

class RegFileIO extends Bundle {
  val RS1      = Input(UInt(5.W))
  val RS2      = Input(UInt(5.W))
  val RS1_out  = Output(UInt(32.W))
  val RS2_out  = Output(UInt(32.W))
  val WB_data  = Input(UInt(32.W))

```

```

    val Reg_WB = Input(UInt(5.W))
    val RF_wrEn = Input(UInt(1.W))
}

class RegFile extends Module {
    val io = IO(new RegFileIO())
    val regs = Reg(Vec(32, UInt(32.W)))

    for(i <- 0 to 31) { // 初始化寄存器
        regs(i) := i.U
    }

    io.RS1_out := Mux(io.RS1.orR, regs(io.RS1), 0.U)
    io.RS2_out := Mux(io.RS2.orR, regs(io.RS2), 0.U)

    when(io.wrEn === 1.U) {
        regs(io.Reg_WB) := io.WB_data
    }
}

```

译码器的测试文件位于**test**目录下，为 **RegFileTest.scala** 文件

**RegFileTest.scala**:

```

package mydesign

import chisel3._
import chiseltest._
import org.scalatest.flatspec.AnyFlatSpec


class RegFileTest extends AnyFlatSpec with ChiselScalatestTester {
    behavior of "RegFile"
    it should "pass" in {
        test(new RegFile).withAnnotations(Seq(WriteVcdAnnotation)) {c=>
            c.clock.step(1)
            c.io.RS1.poke(5.U)
            c.io.RS2.poke(8.U)
            c.io.WB_data.poke("h1234".U)
            c.io.Reg_WB.poke(true.B)
            c.io.wrAddr.poke(1.U)

            c.clock.step(1)
            c.io.RS1_out.expect(5.U)
            c.io.RS2_out.expect(8.U)
            c.clock.step(1)

            println("\nSUCCESS!!!\n")
        }
    }
}

```


其测试的波形为：

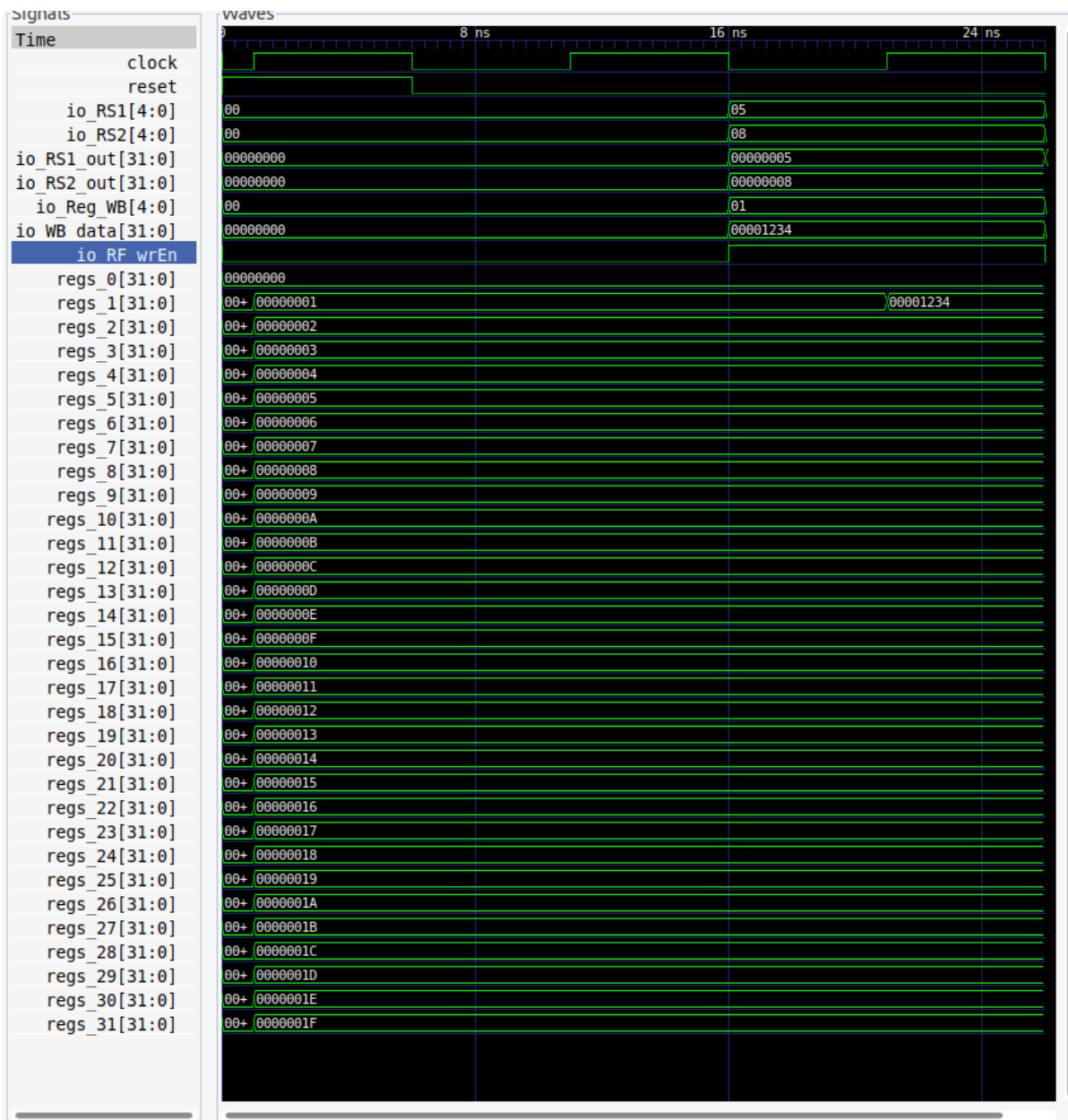

## 指令存储器设计并将各个模块连接

### 指令存储器设计

指令存储器如图：

 

设计思路：定义接口，使用 SyncReadMem() 定义一个32x32bit的指令存储器，然后连线

指令存储器设计在 **Mem.scala** 文件中

Mem.scala:

```
package mydesign

import chisel3._

class Mem extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val rdAddr = Input(UInt(5.W))
    val rdData = Output(UInt(32.W))
    val wrAddr = Input(UInt(5.W))
    val wrData = Input(UInt(32.W))
    val wrEna = Input(UInt(1.W))
  })


  val mem = SyncReadMem(32, UInt(32.W))

  io.rdData := mem.read(io.rdAddr)

  when(io.wrEna === 1.U) {
    mem.write(io.wrAddr, io.wrData)
  }
}
```

## 各个模块的连接

几个模块连接如图:

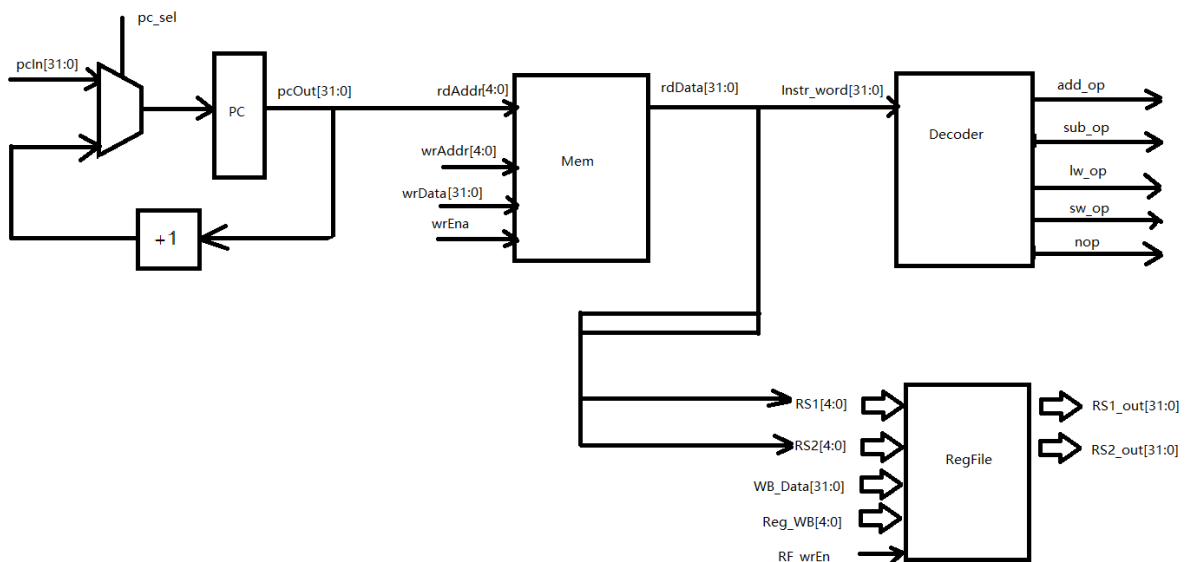

设计思路:

- 1.设计PC: 指令存储器以字编址, pcOut需要+1
- 2.定义大模块的接口, 并实例化译码器、寄存器文件和指令存储器
- 3.连接PC、译码器、寄存器文件和指令存储器

模块连接在 **Junction.scala** 文件中。

Junction.scala:

```
package mydesign
```



```

import chisel3._

class PC extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val pcIn  = Input(UInt(32.W))
    val pc_sel = Input(UInt(1.W))
    val pcOut = Output(UInt(32.W))
  })

  val pc = RegInit(0.U(5.W))

  io.pcOut := pc
  pc := Mux(io.pc_sel === 1.U, io.pcIn, io.pcOut+1.U)
}

class Junction extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val wrAddr  = Input(UInt(5.W))
    val wrData  = Input(UInt(32.W))
    val wrEna   = Input(UInt(1.W))

    val add_op  = Output(UInt(1.W))
    val sub_op  = Output(UInt(1.W))
    val lw_op   = Output(UInt(1.W))
    val sw_op   = Output(UInt(1.W))
    val nop     = Output(UInt(1.W))
    val RS1_out = Output(UInt(32.W))
    val RS2_out = Output(UInt(32.W))

    val pcIn = Input(UInt(5.W))
    val pc_sel = Input(UInt(1.W))
  })

  val decoder = Module(new Decoder())
  val regFile = Module(new RegFile())
  val mem      = Module(new Mem())
  val pc       = Module(new PC())
  // pc的连接
  pc.io.pc_sel := io.pc_sel
  pc.io.pcIn  := io.pcIn
  // 指令存储器的连接
  mem.io.rdAddr := pc.io.pcOut
  mem.io.wrAddr := io.wrAddr
  mem.io.wrData := io.wrData
  mem.io.wrEna  := io.wrEna
  // decoder的连接
  decoder.io.Instr_word := mem.io.rdData
  io.add_op := decoder.io.add_op
  io.sub_op := decoder.io.sub_op
  io.lw_op  := decoder.io.lw_op
  io.sw_op  := decoder.io.sw_op
  io.nop    := decoder.io.nop
  // 寄存器文件的连接
  regFile.io.RS1 := mem.io.rdData(25, 21)

```

```

regFile.io.RS2 := mem.io.rdData(20, 16)
regFile.io.Reg_WB := mem.io.rdData(15, 11)
regFile.io.RF_wrEn := decoder.io.add_op | decoder.io.sub_op
when(regFile.io.Reg_WB === 1.U) {
  when(decoder.io.add_op === 1.U) {
    regFile.io.WB_data := regFile.io.RS1 + regFile.io.RS2
  }.otherwise {
    regFile.io.WB_data := regFile.io.RS1 - regFile.io.RS2
  }
}.otherwise {
  regFile.io.WB_data := 0.U
}

io.RS1_out := regFile.io.RS1_out
io.RS2_out := regFile.io.RS2_out
}

```

连接后模块的测试文件位于test目录下，为 **JunctionTest.scala** 文件

**JunctionTest.scala:**

```

package mydesign

import chisel3._
import chiseltest._
import org.scalatest.flatspec.AnyFlatSpec

class JunctionTest extends AnyFlatSpec with ChiselScalatestTester {
  behavior of "Junction"
  it should "pass" in {
    test(new Junction).withAnnotations(Seq(WriteVcdAnnotation)) {c=>
      // Input ADD
      c.io.wrAddr(0.U)
      c.io.wrData("b000000_00000_00000_00000_00000_00000".U)
      // Input SUB
      c.io.wrAddr(1.U)
      c.io.wrData("b000000_00010_00011_00001_00000_100000".U)
      // Input LW
      c.io.wrAddr(2.U)
      c.io.wrData("b000000_00101_00110_00000_00000_100010".U)
      // Input SW
      c.io.wrAddr(2.U)
      c.io.wrData("b100011_00010_00101_00000_00001_100100".U)

      c.clock.step(1)
      c.io.add_op.expect(1.U)
      c.clock.step(1)
      c.io.sub_op.expect(1.U)
      c.clock.step(1)
      c.io.lw_op.expect(1.U)
      c.clock.step(1)
      c.io.sw_op.expect(1.U)
    }
  }
}

```

```

        println("\nSUCCESS!!!\n")
    }
}
}

```

其测试的波形为：

